Сила тока в цепи $I$ (в амперах) определяется напряжением в цепи и сопротивлением электроприбора по закону Ома: $I = \frac{U}{R}$, где $U$ — напряжение в вольтах, $R$ — сопротивление электроприбора в омах. В электросеть включен предохранитель, который плавится, если сила тока превышает 5,5 А. Определите, какое минимальное сопротивление должно быть у электроприбора, подключаемого к розетке в 220 вольт, чтобы сеть продолжала работать. Ответ выразите в омах.